

C P U 大 作 业

漆耘含

无 63

2016011058

一、 阅读处理器的结构图，理解其中控制信号的含义

1. 试回答以下问题

- a. 由 RegDst 信号控制的多路选择器，输入 2 对应常数 31。这里的 31 代表什么？在执行哪些指令时需要 RegDst 信号为 2？为什么？

答：RegDst 控制的是决定是哪一个寄存器被写入，31 对应的是 \$ra，因为 \$ra 的寄存器编号是 31。在执行 jal, jalr 指令的时候，因为需要保存当前指令地址，所以要把值保存在 \$ra 中，故 RegDst 赋值为 2。

- b. 由 ALUSrc1 信号控制的多路选择器，输入 1 对应的指令[10-6]是什么？在执行哪些指令时需要 ALUSrc1 信号为 1，为什么？

答：根据指令格式可以看出，指令[10-6]代表的是 R 型指令中的偏移量 (shamt[4:0])。sll, srl, sra 移位指令需要偏移量的输入，因此 ALUSrc1 应该为 1，让偏移量输出。

- c. 由 MemtoReg 信号控制的多路选择器，输入 2 对应的是什么？在执行哪些指令时需要 MemtoReg 信号为 2？为什么？

答：MemtoReg 输入为 2 的时候，输出是 PC+4(即下一条指令的地址)，然后把这条地址写回寄存器堆中。这种操作应该是 jal, jalr 的时候，需要把地址保存在 \$ra 中，所以 MemtoReg 输入为 2。

- d. 图中的处理器结构并没有 Jump 控制信号，取而代之的是 PCSrc 信号。PCSrc 信号控制的多路选择器，输入 2 对应的是什么？在执行哪些指令时需要 PCSrc 信号为 2？为什么？

答：PCSrc 信号为 2 的时候，输入的是从寄存器堆 1 对应的输出，即地址是从寄存器中读取的，应该是在执行 jr 或者 jalr。因为 jr 和 jalr 是跳转指令，但跳转的地址需要从寄存器中读出。

- e. 为什么需要 ExtOp 控制信号？什么情况下 ExtOp 信号为 1？什么情况下 ExtOp 信号为 0？

答：ExtOp 决定立即数的扩展方式是符号扩展还是无符号扩展。ExtOp 为 1 的时候，是对立即数做符号扩展，比如指令 lw, sw, addi, addiu, slti, beq 等；ExtOp 为 0 的时候，需要对输入立即数做零扩展的指令，如 andi, sltiu。

- f. 若想再多实现一条指令 nop（空指令），指令格式全为 0，需要如何修改处理器结构？

答：需要设置 Branch 和 PCSrc 都为 0，保证顺序指令，同时不能让寄存器和存储器中的值改变，所以 RegWrite 和 MemWrite 都设置为 0。

2. 根据对各控制信号功能的理解，填写如下真值表。（0, 1, 2, x）

	PCSrc[1:0]	Branch	RegWrite	RegDst[1:0]	MemRead	MemWrite	MemtoReg[1:0]	ALUSrc1	ALUSrc2	ExtOp	LuOp
lw	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
sw	0	0	0	X	0	1	X	0	1	1	0
lui	0	0	1	0	0	0	0	0	1	X	1
add	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
addu	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
sub	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X

subu	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
addi	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
addi u	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
and	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
or	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
xor	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
nor	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
andi	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
sll	0	0	1	1	0	0	0	1	0	X	X
srl	0	0	1	1	0	0	0	1	0	X	X
sra	0	0	1	1	0	0	0	1	0	X	X
slt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
sltu	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	X
slti	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
slti u	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
beq	0	1	0	X	0	0	X	0	0	1	0
j	1	X	0	X	0	0	X	X	X	X	X
jal	1	X	1	2	0	0	2	X	X	X	X
jr	2	X	0	X	0	0	X	X	X	X	X
jalr	2	X	1	1	0	0	2	X	X	X	X

二、 完成控制器

1. CPU.v 实现了处理器的整体结构。阅读 CPU.v，理解其实现方式
2. Control.v 是控制器模块的代码。完成 Control.v。

代码 (control.v):

```
module Control(OpCode, Funct,
    PCSrc, Branch, RegWrite, RegDst,
    MemRead, MemWrite, MemtoReg,
    ALUSrc1, ALUSrc2, ExtOp, LuOp, ALUOp);
    input [5:0] OpCode;
    input [5:0] Funct;
    output [1:0] PCSrc;
    output Branch;
    output RegWrite;
    output [1:0] RegDst;
    output MemRead;
    output MemWrite;
    output [1:0] MemtoReg;
    output ALUSrc1;
    output ALUSrc2;
    output ExtOp;
    output LuOp;
    output [3:0] ALUOp;

    // Your code below
    assign PCSrc[1:0]=(OpCode==6'h02||OpCode==6'h03)?2'b01:

(OpCode==0&&(Funct==6'h08||Funct==6'h09))?2'b10:2'b00;
```

```
assign Branch=(OpCode==6'h04)?1'b1:1'b0;
```

```
assign
RegWrite=(OpCode==6'h2b||OpCode==6'h04||OpCode==6'h02||OpCode
==0&&(Funct==6'h08)))?1'b0:1'b1;
```

```
assign RegDst[1:0]=(OpCode==6'h03)?2'b10:
```

```
(OpCode==6'h23||OpCode==6'h0f||OpCode==6'h08||OpCode==6'h09||Op
pCode==6'h0c||OpCode==6'h0a||OpCode==6'h0b)?2'b00:2'b01;
```

```
assign MemRead=(OpCode==6'h23)?1'b1:1'b0;
```

```
assign MemWrite=(OpCode==6'h2b)?1'b1:1'b0;
```

```
assign
MemtoReg[1:0]=(OpCode==6'h03||OpCode==0&&Funct==6'h09)?2'b10
:(OpCode==6'h23)?2'b01:2'b00;
```

```
assign
ALUSrc1=(OpCode==0&&(Funct==0||Funct==6'h03||Funct==6'h02))?1'
b1:1'b0;
```

```
assign
ALUSrc2=(OpCode==6'h23||OpCode==6'h2b||OpCode==6'h0f||OpCode==
6'h08||OpCode==6'h09||OpCode==6'h0c||OpCode==6'h0a||OpCode==6'
h0b)?1'b1:1'b0;
```

```
assign
```

```
ExtOp=(OpCode==6'h23 || OpCode==6'h2b || OpCode==6'h08 || OpCode==6'h09 || OpCode==6'h0a || OpCode==6'h0b || OpCode==6'h04)?1'b1:1'b0;
```

```
assign LuOp=(OpCode==6'h0f)?1'b1:1'b0;
```

```
// Your code above
```

```
assign ALUOp[2:0] =  
    (OpCode == 6'h00)? 3'b010:  
    (OpCode == 6'h04)? 3'b001:  
    (OpCode == 6'h0c)? 3'b100:  
    (OpCode == 6'h0a || OpCode == 6'h0b)? 3'b101:  
    3'b000;
```

```
assign ALUOp[3] = OpCode[0];
```

```
endmodule
```

3. 阅读 InstructionMemory.v, 根据注释理解指令存储器中的程序

根据指令存储器中的程序：

```

MIPS Assembly
0      addi $a0, $zero, 12345
1      addiu $a1, $zero, -11215
2      sll $a2, $a1, 16
3      sra $a3, $a2, 16
4      beq $a3, $a1, L1
5      lui $a0, -11111
L1:
6      add $t0, $a2, $a0
7      sra $t1, $t0, 8
8      addi $t2, $zero, -12345
9      slt $v0, $a0, $t2
10     sltu $v1, $a0, $t2
Loop:
11     j Loop

```

a. 这段程序执行足够长时间后会发生什么？

长时间执行之后，程序会在第 11 行陷入死循环。

b. 此时，寄存器\$a0-\$a3, \$t0-\$t2, \$v0-\$v1 中的值应是多少？

\$a0	0x00003039
\$a1	0xffffd431
\$a2	0xd4310000
\$a3	0xffffd431
\$t0	0xd4313039
\$t1	0xffd43130
\$t2	0xffffcfc7
\$v0	0x00000000
\$v1	0x00000001

计算过程:


把 12345 和 -11215 分别加载到 \$a0 和 \$a1, \$a1 左移 16 位并储存在 \$a2 中, \$a2 右移 16 位 (有符号) 并储存在 \$a3 中, 如果 \$a3=\$a1, 则跳转 L1。在 \$t0 中储存 \$a2 和 \$a0 的和, \$t0 右移 8 位并存储在 \$t1 中, 在 \$t2 中 -12345, 如果 \$a0<\$t2 (有符号比较), 则 \$v0=1, 如果 \$a0<\$t2 (无符号比较), 则 \$v1=1。之后陷入死循环。

- c. 如果已知某一时刻寄存器中存放数 0xffffcfc7, 能否判断出它是有符号数还是无符号数? 为什么?


无法判断, 因为由程序结果来看, 不同的指令运算结果可能相同, 所以不能判断是否带有符号

4. 使用 ModelSim 等仿真软件进行仿真。仿真顶层模块为 test_cpu, 这是一个 testbench, 用于向 cpu 提供复位和时钟。观察仿真结果中各寄存器和控制信号的变化。回答以下问题:

仿真 (整体):

 


对输出结果进行仿真：

 

下面由仿真结果来进行回答问题

 a. Pc 如何变化

Pc 正常的+4，但是在 Branch=1 的时候，pc 由 0x10 变到了 0x18，对应的是 beq 语句



b. Branch 信号在何时为 1？它引起了 PC 怎样的变化？

Branch 在第 400ns-500ns 的时候为 1，使 pc 由 0x10 变到了 0x18。

c. 100-200ns 之间，PC 是多少？对应的指令是哪一条？此时\$a1 的值是多少？200-300ns 器件\$a1 是多少，为什么？下一条指令立即使用到了\$a1 的值，会出现错误吗？为什么？

时间	\$a1	PC
100-200ns	0x00000000	0x00000004
200-300ns	0xffffd431	

在 100-200ns 的时候，PC: 0x00000004 对应的是 addiu 指令。

在 200-300ns 的时候，\$a1=0xffffd431 是因为已经执行完 addiu 指令，因此值会改变。

因为在 addiu 指令中已经完成对\$a1 的写入，因此下一条指令是可以用\$a1 的，这和流水线是有区别的。

- d. 运行足够长时间后(如 1100ns), 各寄存器不再变化, 寄存器\$a0-\$a3, \$t0-\$t2, \$v0-\$v1 中的值是多少, 与你预期是否一致?

上面已经分析过了，根据输出波形来看也是吻合的：

\$a0	0x00003039
\$a1	0xffffd431
\$a2	0xd4310000
\$a3	0xffffd431
\$t0	0xd4313039
\$t1	0xffd43130
\$t2	0xffffcfc7
\$v0	0x00000000
\$v1	0x00000001

三、 执行汇编程序

阅读并理解下面这段汇编程序：

MIPS Assembly	
0	addi \$a0, \$zero, 3
1	jal sum
2	Loop: beq \$zero, \$zero, Loop
3	sum: addi \$sp, \$sp, -8
4	sw \$ra, 4(\$sp)
5	sw \$a0, 0(\$sp)
6	slti \$t0, \$a0, 1
7	beq \$t0, \$zero, L1
8	xor \$v0, \$zero, \$zero
9	addi \$sp, \$sp, 8
10	jr \$ra
11	L1: addi \$a0, \$a0, -1
12	jal sum
13	lw \$a0, 0(\$sp)
14	lw \$ra, 4(\$sp)
15	addi \$sp, \$sp, 8
16	add \$v0, \$a0, \$v0
17	jr \$ra

1. 如果第一行的 3 是任意正整数 n , 这段程序能实现什么功能? Loop, sum, L1 各有什么作用? 为每一句代码添加注释。
 - a. 如果是任意正整数 n , 则可实现的功能是: $\sum_{k=1}^n k$, 即求和功能。Loop 的功能是在程序返回之后, 进入死循环, 即锁死; sum 的作用是在每次循环之前进行压栈、判断; L1 的作用是进行相加的功能 (在每次函数返回之后)。

b. 添加了注释的代码:

```

1      addi $a0, $zero, 3      #给a0赋值为3
2      jal sum                 #跳到sum
3  Loop:
4      beq $zero, $zero, Loop  #在函数返回之后, 进入死循环, 锁死
5  sum:
6      addi $sp, $sp, -8      # $sp是栈地址, -8相当于压栈
7      sw $ra, 4($sp)         #ra先入栈
8      sw $a0, 0($sp)         #a0后入栈
9      slti $t0, $a0, 1       #如果a0<1, 则t0=1
10     beq $t0, $zero, L1     #如果t0=0, 则跳转到L1
11     xor $v0, $zero, $zero   #使v0=1
12     addi $sp, $sp, 8       #出栈操作
13     jr $ra                 #返回上一级
14  L1:
15     addi $a0, $a0, -1       #a0减一
16     jal sum                 #调用sum
17     lw $a0, 0($sp)          #出栈并赋值给a0
18     lw $ra, 4($sp)          #出栈并赋值给ra
19     addi $sp, $sp, 8       #出栈
20     add $v0, $a0, $v0       #累加
21     jr $ra                 #返回上一级

```

2. 将这段代码翻译成机器码

0x20040003
0x0c000003
0x1000ffff
0x1000ffff
0x23bdfff8
0xafbf0004
0x28880001
0x11000003
0x00001026

0x23bd0008
0x2084ffff
0x0c000003
0x8fa40000
0x8fbf0004
0x23bd0008
0x00821020
0x03e00008


a. 对于 beq 和 jal 中的 Loop, sum, L1, 其中 Loop 和 L1 翻译为当前位子和目标位子的距离, sum 翻译为 26 位的二进制数。

b. 立即数-1: 16'hffff (二补码)


立即数-8: 1111111111111000 (二补码)

3. 修改 InstructionMemory.v, 使 CPU 运行上面的这段程序。注意 case 语句的输入是地址的[9-2]比特。仿真观察各控制信号和寄存器的变化。


仿真 (0-5000ns):

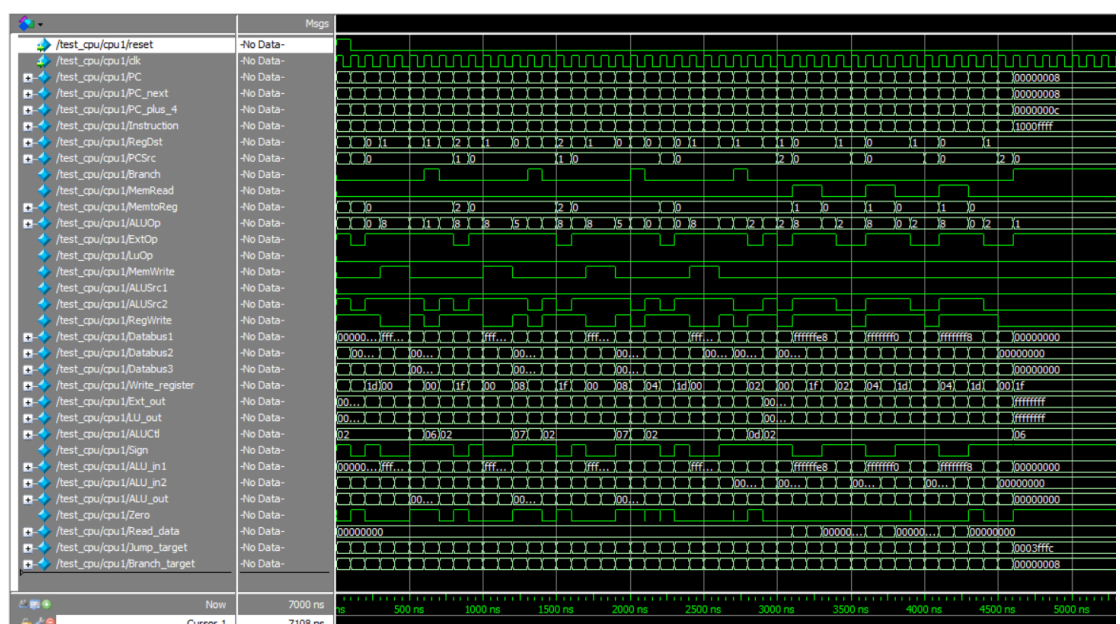


控制信号（0-3500ns）:

 


控制信号（3500-5000ns）:

 


寄存器（0-1800ns）:

 

寄存器（1800-3600ns）:

 

寄存器（3600-5000ns）:

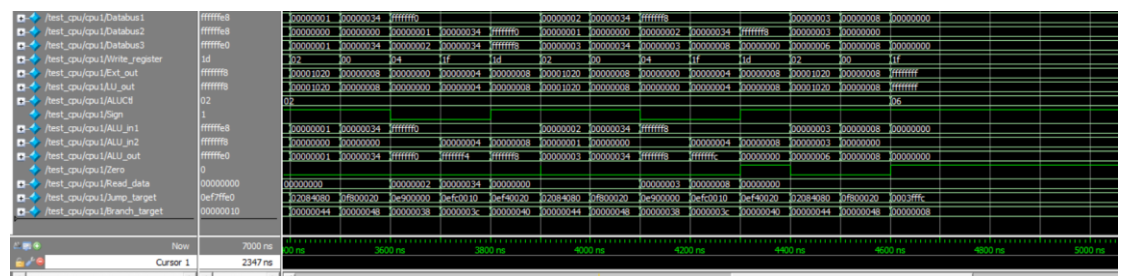

a. 运行时间足够长，寄存器 \$a0, \$v0 的值是多少？

\$a0	\$v0
3	6

因为 $6=3+2+1$

b. 观察、描述并解释 PC, \$a0, \$v0, \$sp, \$ra 如何变化

PC:

0x00
0x04
0x0c (jal sum)
...
0x1c
0x2c (beq)
0x30
0x0c (jal sum)
... (重复直到 a0=0)
0x1c
0x28
0x34 (jr \$ra)
... (逐步+4)
0x44
0x34 (jr \$ra)
... (重复操作)
0x08
... (永远停留在 0x08)

\$a0: a0 先从 3 减小到 0，再依次返回增加到 3

3
2
1
0
1
2
3

\$v0: 在返回过程中逐步增加

1
3
6

\$sp: 每次压栈，地址-8（四次），之后反悔的时候出栈，地址+8（四次）

\$ra: 最开始是 0x00，之后为 0x08, 0x34，交替变换，最后变化为 0x08.

附修改后的 InstructionMemory.v:

```

module InstructionMemory(Address, Instruction);
    input [31:0] Address;
    output reg [31:0] Instruction;

    always @(*)
        case (Address[9:2])
            // addi $a0, $zero, 3
            8'd0:    Instruction <= {6'h08, 5'd0 , 5'd4 , 16'h03};
            // jal sum
            8'd1:    Instruction <= {6'h03, 26'h03};
            //Loop:
            // beq $zero, $zero, Loop
            8'd2:    Instruction <= {6'h04, 5'd0 , 5'd0 ,
16'b1111111111111111};
            //sum:
            // addi $sp, $sp, -8
            8'd3:    Instruction <= {6'h08, 5'd29 ,
5'd29 , 16'b1111111111111000};
            // sw $ra, 4($sp)
            8'd4:    Instruction <= {6'h2b, 5'd29 , 5'd31 , 16'h04};
            // sw $a0, 0($sp)
            8'd5:    Instruction <= {6'h2b, 5'd29 , 5'd4 , 16'h0};
            // slti $t0, $a0, 1
            8'd6:    Instruction <= {6'h0a, 5'd4 , 5'd8 , 16'h01};
            // beq $t0, $zero, L1
            8'd7:    Instruction <= {6'h04, 5'd8 , 5'd0 ,
16'b0000000000000011};
        endcase
endmodule

```

```
// xor $v0, $zero, $zero
8'd8:    Instruction <= {6'h00, 5'd0 , 5'd0, 5'd2, 5'd0,
6'h26};

// addi $sp, $sp, 8
8'd9:    Instruction <= {6'h08, 5'd29 , 5'd29 , 16'h0008};
// jr $ra
8'd10:   Instruction <= {6'h00, 5'd31 , 15'h0 , 6'h08};
// L1:
// addi $a0, $a0, -1
8'd11:   Instruction <= {6'h08, 5'd4, 5'd4, 16'hffff};
//jal sum
8'd12:   Instruction <= {6'h03, 26'h3};
//lw $a0, 0($sp)
8'd13:   Instruction <= {6'h23, 5'd29, 5'd4, 16'h0};
//lw $ra, 4($sp)
8'd14:   Instruction <= {6'h23, 5'd29, 5'd31, 16'h04};
//addi $sp, $sp, 8
8'd15:   Instruction <= {6'h08, 5'd29, 5'd29, 16'h08};
//add $v0,$a0,$v0
8'd16:   Instruction <= {6'h0, 5'd4, 5'd2,
5'd2, 5'h0, 6'h20};
//jr $ra
8'd17:   Instruction <= {6'h0, 5'd31 , 15'h0 , 6'h08};

default: Instruction <= 32'h00000000;
endcase

endmodule
```